

AR 7/8.1973

FM-MINIATYRSENDER FOR 2-METERBÅNDET

Av H. H. Behrenbeck, DC6WG
og H. U. Schmidt, DJ6TA

Oversatt fra «CQ-DL» nr. 4, 1972 og bearbeidet av Jostein Gjerde, LA7MC.

Denne artikkelen beskriver en meget enkel FM-sender som kan gi ut ca. 1,2 W på 2-meter båndet. Oscillatoren er krystallstyrt, og går på 72 MHz. Den frekvensmoduleres ved hjelp av en varicap-diode som er forbundet i serie med krystallet. Frekvensdoubling foregår i et felles-basis-trinn med en 2N2219-transistor. Utgangstrinnet er bygget rundt en 2N4427 «overlay»-transistor.

Modulatoren er oppbygd med en integrert krets som samtidig virker som tale-begrenser. (Fig. 5)

Til slutt-trinn i senderen blir det brukt en RCA «overlay»-transistor 2N4427 som greier seg med 100 mW styre-effekt for å gi full utgangs-effekt på 145 MHz.

Fig. 2 viser koppen-siden av sender-printet.

Oppbygning av modulatoren.

Modulatoren består av en integrert krets TAA 111 (Siemens) som samtidig arbeider som forsterker og begrenser. For spenninger inntil 1 mV gir koplingen lineær forsterkning, men for større spenninger blir amplituden begrenset. For å forhindre produksjon av ulike harmoniske må begrensningen skje symmetrisk og dette oppnår en i dette tilfelle ved valg av arbeidspunktet.

De harmoniske frekvenser som likevel blir tilbake, dempes ned av et etterfølgende lavpassfilter.

En må peke på en særegenhets ved koplingen: Den integrerte kretsen har en tilbøyelighet til å gå i

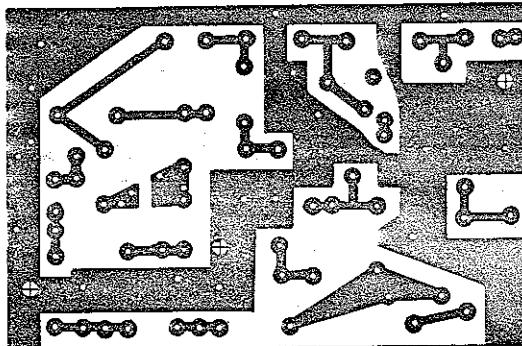


Fig. 2. Koppersiden av senderprintet.

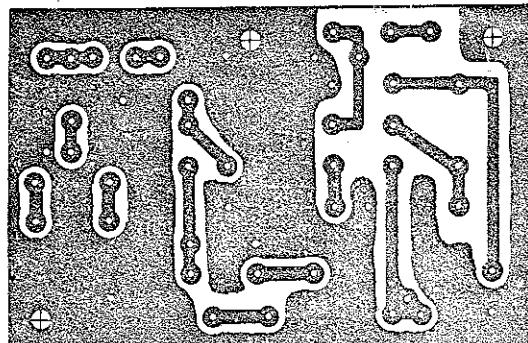


Fig. 3. Koppersiden av modulatorprintet.

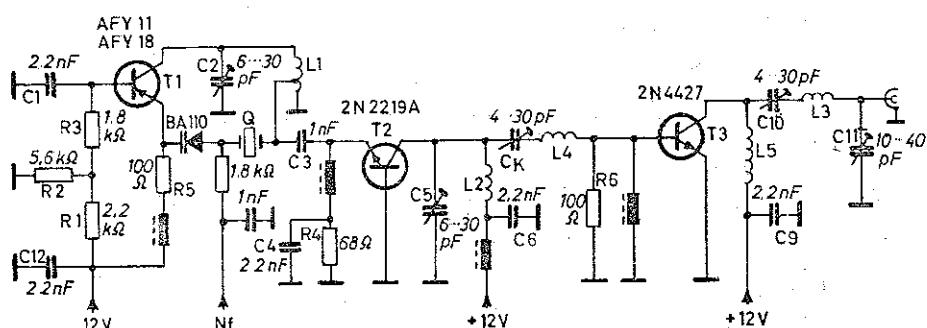


Fig. 1. Skjema for senderen.

L1: 7 t CuAg 0,8 mm viklet rundt 8 mm kjerne, 17 mm lang. Tapp ved 2,7 t.

L2: 5 t CuAg 0,8 mm på 8 mm kjerne, 12 mm lang.

L3: 4 t CuAg 2 mm på 7 mm kjerne, 16 mm lang.

L4: 4 t CuAg 1 mm på 5 mm kjerne, 7 mm lang.

L5: 14 t CuL 0,5 mm på 4 mm kjerne, 14 mm lang.

Drosler: VK 200.

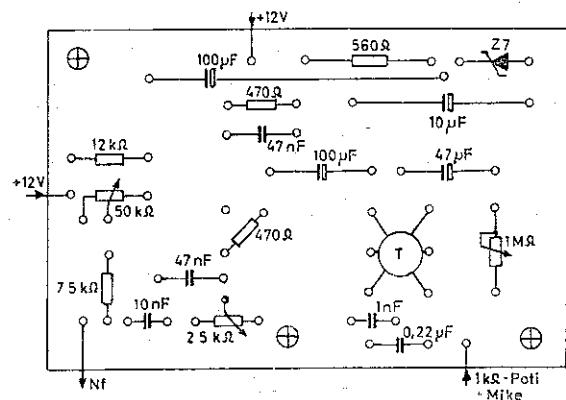


Fig. 4. Dele-plassering på modulator-printet.

selvsving. Av denne grunn må strømforsyningen ha en særskilt lav indre motstand. En stabilisering v hja en zener-diode (6 til 7 V) blir mindre og billigere enn avkoppling med store elektrolytt-kondensatorer

En 1 nF kondensator på inngangen forhindrer innstrengning av HF i modulatoren. Da de store filterkondensatorene i modulatoren lader seg opp så langsomt, bør ikke modulatoren slåes av og på ved sende/motta-omkoppling.

Fig. 3 og 4 viser oppkoplingen av modulatorprinsippet. Fig. 5 viser koplingsskjemaet og komponentverdiene

Oppbygning av senderen.

Oscillatoren arbeider i basisjordet kopling og blir synkronisert på sin 3. harmoniske. Fra tappepunktet på spolen føres den tilbakekoppled HF-spennin gjennom krystallet til emitter. Oscillatoren blir frekvensmodulert v.h.j.a. en kapasitetsdiode (BA 110, BA121, BA 139, BA 140) som ligger i serie med krystallet. Dioden blir tilført sperrespenning fra ett 50 kohms potmeter og lavfrekvens-spenningen kommer ifra et potmeter på 2,5 kohm. Doblertrinnet med 2N2219 A er også i basisjordet kopling. Slutt-trinnet bruker som allerede sagt en «overlay»-transistor 2N4427, som under de gitte forhold gir en utgangs-

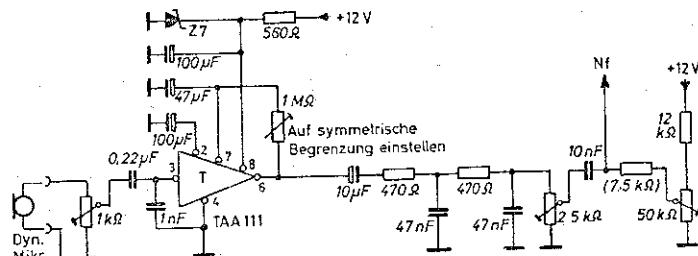


Fig. 5. Skjema for modulatoren.

effekt på 1,2 watt i en belastningsmotstand på 60 ohm

Koplingsstrimmeren danner sammen med inngangskapasiteten til slutt-transistoren et pi-filter. Emitterdrosselen blir dempet av en motstand for å forhindre selvsving på resonansfrekvensen for drosselen. Utgangen på slutt-transistoren ligger det et et pi-filter slik som det er vanlig for «overlay»-transistorer.

Driftsspenningen blir tilført over en drossel med høyest mulig reaktans (se spoledata).

Fig. 7 viser komponentplasseringen på senderen

Inntrimming av senderen

Ved inntrimming av senderen blir modulatoren innstilt slik: I Mohms-potmeter som sitter i motkoplingen i inngangen, blir innstilt til symmetrisk begrensning av utgangsspenningen når en kopler til sinus-spenning på inngangen. Til denne innstillingen er det nødvendig å ha en IF-generator (til nød mikrofon) og et oscilloskop.

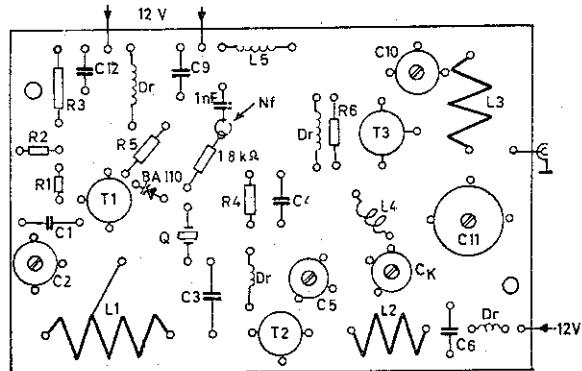


Fig. 7. Dele-plassering på sender-printet.

1 kohms-potmeteret i inngangen blir innstilt slik at en for den mikrofonen som brukes først får begrensning når en bruker litt mer enn middels talestyrke. Hvis en ikke gjør det slik, vil klirrfaktoren bli så høy at det høres.

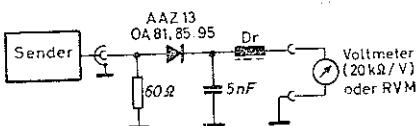


Fig. 8. Måle-oppstilling for trimmingen.

174 ▲

Det gunstigste tappunkt på spolen L_1 finner en på den måten at en konstaterer at krystalloscillatoren oppfører seg på vanlig måte når en skrur på trimmeren C_2 . Oscillasjonen skal opphøre når en overskuer synkroniseringsområdet for krystalloscillatoren. Hvis oscillatoren svinger over hele kondensatorens avstemningsområde, må tapningen flyttes nærmere den kalde enden på spolen.

Inntrimmingen bør foregå med en sperrespenning på dioden på 2 til 3 volt (glideren på 50 kohms-potmeteret på den positive siden). Potmeteret må deretter innstilles slik at krystalloscillatoren svinger sikkert selv med nedsatt drifts-spenning.

V.hj.a potmeteret på 2,5 kohm stiller en inn frekvens-svinget til ønsket verdi. Med maksimal LF-spenning er det mulig å oppnå et frekvens-sving på 6 kHz, som er tilstrekkelig for kommunikasjon med drosje-settene. For smalbånds-FM-sett bør en redusere på svinget. Oscillatoren bruker en strøm på 19 mA. Transistoren blir snaut varm.

Koplings-nettverket mellom dobleren og slutt-trinnet blir innstilt til maksimalt strømforbruk i slutt-trinnet med tilkoplet 60 ohms belastningsmotstand.

Strømforbruket i dobletrinnet er ca 12 mA.

UtgangsfILTERET i slutt-trinnet innstiller en til maksimal utgangseffekt i belastningsmotstanden. Til måling av denne effekten kan en bruke et diode-voltmeter (Fig. 8).

Etter fram-og-tilbake-trimming på trimmeren i dobletrinnet og de to pi-filtrene skal slutt-trinnet telle en strøm på rundt 135 mA.

Læserne har ordet □ □

Jeg har sett LA6KM's innlegg under overskriften Farsund Radio og etter hans oppstilling bør amatørene holde seg vekk fra 80 meter båndet, for her er det ikke mye plass igjen av det som opprinnelig var amatørenes bånd. Lyttet en på 40 meter er det her heller ikke noe igjen som er verd å kaste bort tid på. 20 meterbåndet er fullt av støysendere, for annet kan en ikke kalle de signaler en der hører. Dette er bare eterens forurensning.

Nå bør vi se opp for det er ikke lenge før det ikke er noe igjen av amatørbåndene i det hele tatt, og NRRL må ta opp saken med myndighetene, for det er vel endel av NRRL's oppgave?

174

Få tak i en liste over de stasjoner som er tildelt frekvenser i de forskjellige amatørbånd, og en vil se at det sikkert ikke er småtaster. Noe må gjøres det er sikkert nok, og det må gjøres før det er for sent.

Det er ingen hjelp i å holde tett overfor myndighetene. Radioamatørene har med sin ærerie historie en historisk rett til å beholde sine frekvensbånd og få renset ut den forurensning som der foregår.

Gjor noe før det er for sent.

LA1JB

Litteratur □ □

JAN SÖDERSIRÖM:

NETTVERKSIEORI, ELEKTRISKE KREISER.
Yrkessopplæringsrådet for håndverk og industri.
Universitetsforlaget, 1973.

Pris: Kr. 62.—

Boken gir en innføring i kretsteori tilsvarende pensum ved faglinjen for elektronisk databehandling ved de tekniske skoler. Stoffet er tilrettelagt slik at boken også skal kunne nytes av andre som behandler dette emnet i sin undervisning. De fem første kapitler omhandler rene kretsteoretiske framgangsmåter ved analyse av elektriske nettverk, og forfatteren har trukket inn oppgaver og eksempler som kan brukes i praksis. Grunnleggende lover og definisjoner behandles i detalj, og man gjør utstrakt bruk av differensial- og integralregning.

Et eget kapittel gir en innføring i Laplace-transformasjonen, og består for den største delen av ren matematikk. Signalbehandling, også med ulineære kretselementer, er et eget hovedemne.

En del av boken forutsetter kunnskaper i matrise- og determinantregning, men for leserne uten disse kunnskaper er viktige definisjoner og regneregler tatt med som et eget kapittel.

Boken er den første norske bok på dette området som urdertegnede har sett, og alene av den grunn er den verdifull. Imidlertid synes den også være godt skrevet og «lagt ut», med mye plass for egne notater. Emnevalget er diktert av de tekniske skolers pensum på dette området, men også det virker logisk.

► 189

175 ▲

beidslivet kunne ha en slik enestående hobby å kose seg med, men nå må du forsyne deg av kaffen, den blir kald, sier Thor som ikke bare er radioamatør, men også en utmerket kokk, som har en forkjærlighet for friluftsliv, bier, jakt og fiske.

Rigg: FT 250, QUAD, Antenne-tuner, 2-meter rigg
6 element hjemmelaget beam. W3DZZ.

LA4LE

LA1PD, T
vært med fr
en prat med

— Det er
— Ja, det
med noen g
mottaker. D
gangen. Det
deen og det
problem å
en mangelva
Den variabl
stykker og
av noen bly
terte med e
amatørmessi
med tegnir
gangen, så
litt mer o
første send
kullkornsmi
god den, n
av amatørl
nende, sier

I den ti
første DX
jeg var me
den 9. jan
Storgaten
jeg også i
som var m
Han var f
ekspedisjon
ut den fei

— Du
hadde for
forlovelse
særlig bra

— Nei,
ikke noe i
med folo
innerlomm
Vi startet
var nok i
summer,
En visste