

OZ 9. 1979

Elektronisk nøgle med CMOS

Af OZ6DT, Eddy Visser, Skolelunden 9, 3450 Allerød.

Indledning

Princippet er konventionelt og ligner den gamle 7AQ-keyer, men der anvendes CMOS IC'er for at spare på batteriet, hvor man ønsker at anvende et sådant. Der findes 2 udgange til hhv. rørsender (grid block keying) og transistorsender (nøgling af positiv spænding). En indbygget medhørs-oscillator og minihøjttaler giver mulighed for medhør.

Prik/streg-generator

En variabel clock-oscillator, beregnet til nøglehastigheder på 8 - 40 WPM (dvs. 40 - 200 tegn pr. minut), afgiver clock-pulser til D-flip-flop¹, som deler med 2.

Når der frembringes prikker, styrer Q₁ de to udgangstransistorer via en NOR-gate og en inverter.

Når streger skal frembringes, styrer Q₁ D-FF 2, som deler endnu engang med 2.

I en NOR-gate adderes signalerne fra Q₁ og Q₂, dette giver det ønskede 1:3 forhold mellem prik og streg.

To dioder sørger for, at prikker og streger bliver lavet færdig, selvom prik- eller stregkontakten afbrydes før tegnelementet er afsluttet.


D₁ aktiverer clock-oscillatoren når stregkontakten sluttet. D₂ holder clock-oscillatoren i gang til prikken eller stregen er afsluttet. D₃ holder FF₂ igang indtil en streg er afsluttet selvom stregkontakten slippes.

Udgangstrin

For at nøglen kan anvendes til flere typer sendere findes der to udgange. Den ene med en PNP-transistor med en V_{ce} på mindst 100 V, denne bruges til rørsendere som nøgles med en negativ spænding (gitterblokering). Positive spændinger nøgles med en NPN-transistor. Alternativt kan man anvende et relæ, som bruger mere effekt og forvrænger tegn/mellemrumsforholdet pga. forskelle i trække- og faldetider.

Medhør

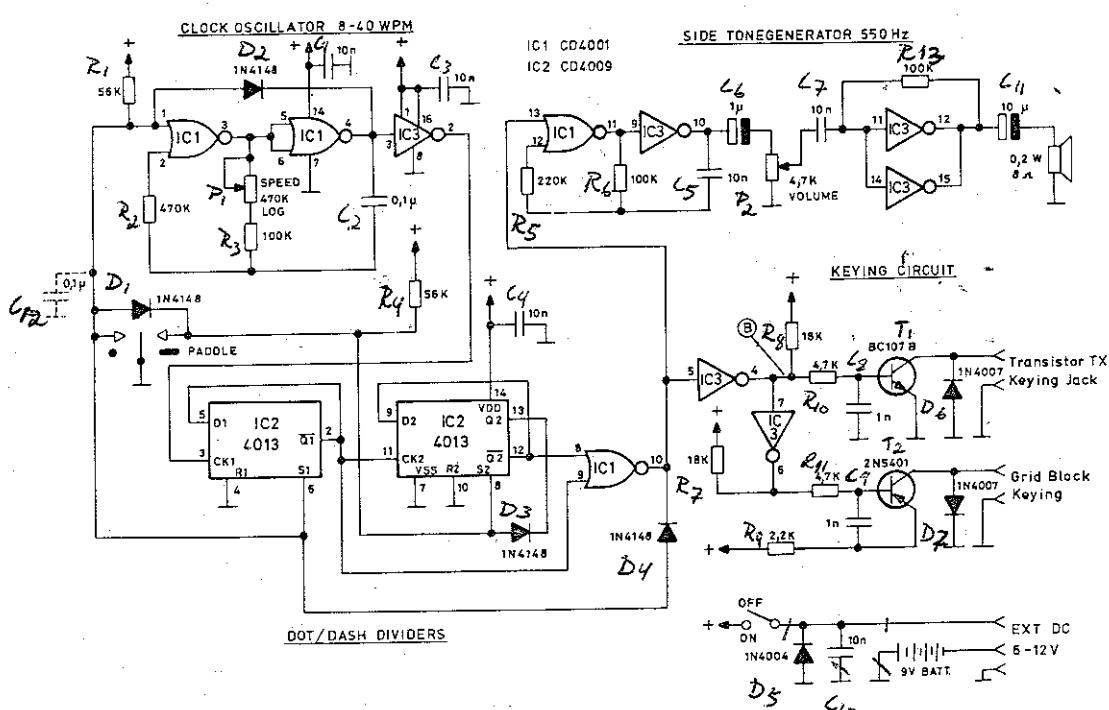Oscillatoren er en multivibrator med frekvensen



rne

METER

9. 455

(+/- 4 KHz.)
3 raster

it frekvens-


cler anvises

OZ SEPTEMBER 1979

OZ SEPTEMBER 1979

ca. 550 Hz, den udstyrer via en forstærker med to gates en 0,2 W minihøjttaler. Volumenkontrolen er forsynet med afbryder for forsyningsspændingen

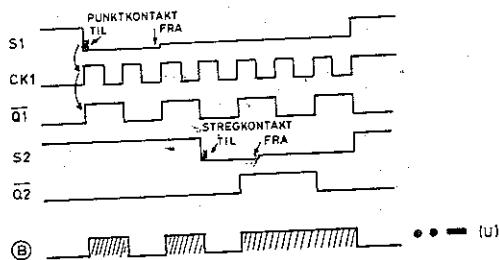brugbar løsning men bedre er en kommercial eller hjemmelavet nøgle beregnet for elektronisk nøgle



Nøglekontakt (»paddle«)

Jeg har selv brugt 2 tastatur-trykknapper limet på et stykke plexiglas, vendt mod hinanden. En

Strømforbrug

Forsyningsspændingen er et 9 V batteri, forbrug 6 mA i middel, 18 mA spids ved max. volumen.

Tidsdiagram

Fig. 1 viser tidsforløbet af vigtige spændinger ved morsetegnet U (---)

Mekanisk opbygning

Elektronikken inkl. batteri og højttaler er monteret i en Eddystone aluminiumskasse type 71348 (111 × 60 × 31 mm). Plexiglas med de to tastaturkontakte er skruet på den største side af kassen.

Der er ikke konstateret nogen indflydelse af HF-signalet på funktionen af nøglen


Lyn-afledi

Af OZ8CY, Chr. M.

I juni måned har de tører har afmontere nedslag i deres rad den mest effektive, gasfyldte overspædere sørdeles eff tilfælde klare de ik

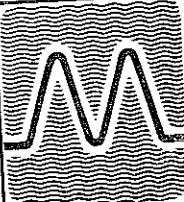Overspændings MENS, og er to m ioniseret gasart in






MICROWAVE MODULES LTD

NYHEDER 25 W PA-trin
FM. SSB. CW



Så kom det helt rigtige PA-trin til alle de portable stationer
Lige velegnet til mobil og hjemme. 10 dB modtageforstærker, 25 W ud for 3 W styring, HF-VOF eller manuel styring
Max 2,8 A.
Pris kr. 775,- incl moms

**10 M DX med
2M stationen**

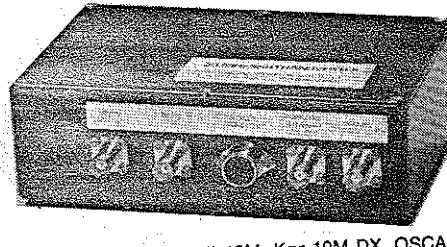

Lineær transverter 2M til 10M. Kør 10M DX, OSCAR osv med din 2M station og MMT28/144 10W ud. Modtagerstøjtal max 2 dB. Forbrug max 2 1 A. Pris kr 1375,- incl moms.

Rekvirer datablade på MM kvalitetsprodukterne.

Lønstrup
9800 Hjørring

08-96 01 88

LYN ENERGI

Virkemåden
dende når den
spænding

Som det kan s
styret kun en t
monteret en o

OZ SEPTEMBER 1979