

2m-transceiver

DEL 2

Kretskortet - montering av komponenter

I bilar är det ofta svårt att montera en radio snyggt i instrumentpanelen. Dessutom ställer Svensk Bilprovning hårdare krav på extrautrustning (handapparater m.m.).

Mot bakgrund av detta har denna konstruktion kommit till - en enkel 2m-transceiver. Kännetecknande är litet format, möjlighet att dela radio-panel samt att byggandet inte kräver avancerade mätinstrument eller svårat-komliga komponenter!

Beskrivningen består av fyra delar:

- QTC 96 nr 8 Del 1 Blockschema och funktion*
- QTC 96 nr 9 Del 2 Kretskortet - montering av komponenter*
- Del 3 Monteringstips panelen trimning och provkörning*
- Del 4 Duobander - sammankoppling med en Comvik 9200/9300*

Radion som började beskrivas i förra delen är anpassad för en aluminiumlåda avsedd för enkelt europakort 100 x 160 mm (Svebry t ex). Delta ger ett utrymme på 15 mm i framänden för frontpanelen. Monteras panelen i lädan förbinds alla signaler (förutom mikrofonsignalen) via flatkabel och de 26-poliga donen. Vill man placera frontpanelen på annan plats kan framsidan istället förses med t ex en 25-pol Dsubkontakt och panelen anslutas via förlängningskablage. Eftersom förlängningskablagen m.m. kräver endel omsorg vid byggandet beskrivs häданefter i huvudsak varianten med en panel på distans.

Bygge

Montering av kretskortet:


Mönsterkortet finns att köpa färdigt. Eftersom det är dubbelssidigt/genompläterat är det inte helt lätt att göra själv. Bryt bort frontpanelsdelen från transceiverkortet. Generellt gäller att alla eltyper skall vara av minsta typ, dvs inte högre spänning och yttermått än absolut nödvändigt. Tänk på att det inte någonstans är över 15V på kortet.

Komponenterna kan med fördel monteras modulvis (synthes, mottagaren o.s.v.) Böja där det är trångt, t ex i syntesen. Använd inte socklar till kretsarna i radiodelen. Monter alla ytmonterade på undersidan sist av komponenterna. Räkna inte med att montera hela kortet på en kväv utan ta god tid på dig! Vänta med skärmväggarna!

Frontpanelen:

Börja med att bestycka frontpanelen. Observera att D3-D7 samt JP6 skall monteras på kortets baksida! Det är därför JP6 numrering är spegeln mot JP5 i schemat. Inget kan provas utan frontpanelen, så därför bör denna monteras först. Lysdioderna bör vara av extra stark typ för att lysa bra (kontrollera och jämför ljusstyrkan, mcd (millicandela), vid viss ström mellan olika typer) D16-D20 kan vara 3 mm runda dioder om dessa filas en aning platta. För tydigheten skull kant ex frekvensiffrorna väljas gröna och minnesiffran gul, men det är en smaksak. Har du inga planer på att bygga ut radion till 70cm behöver inte lysdioden D30 "UHF", monteras.

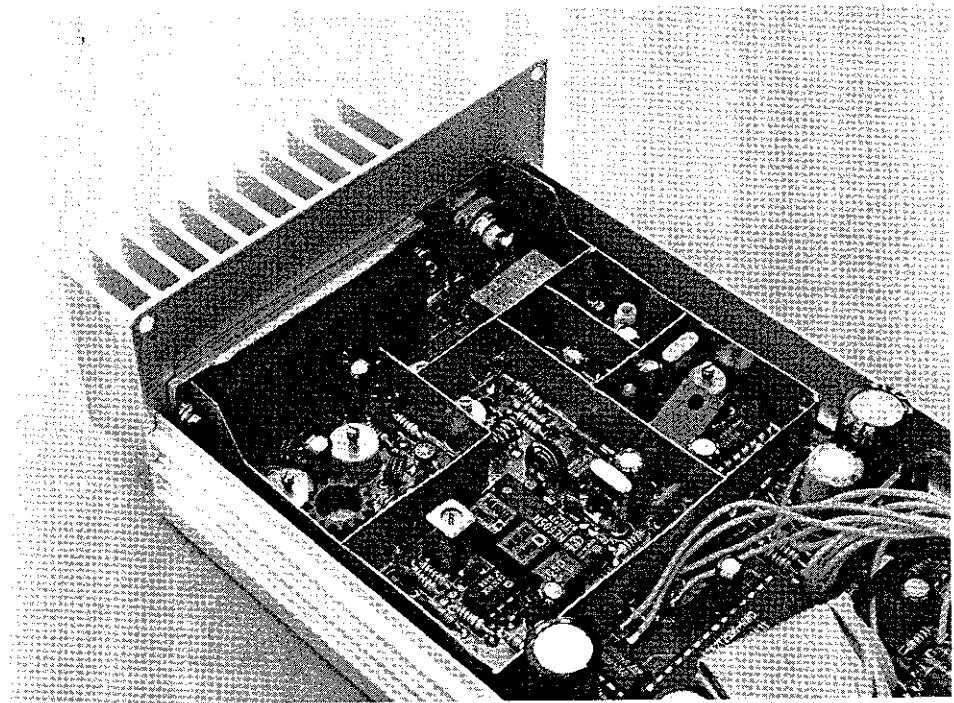Text och konstruktion:
Ingemar Ericsson, SM7RIN



Så här skall skärmburken se ut innan dess lock löds på. Observera plåten bakom modulen och antennkontakten. (Detta exemplar har en del optioner - därför de många sladdarna i logikdelen) Foto SM7NDX

Synthesen.


Montera komponenterna enligt skissen. Var noga med att vända Q5 rätt! Det långa benet är drain, jämför med kortet. Texten skall vara uppåt. Titta på bilden hur Q5 monteras om denna är av typen BF991. Löd redan nu in de två ytmonterade komponenterna på kortets komponentsida (facket med buffersteget). Se till att X2 sitter någon halvmillimeter över kortet eller lägg lite plastfolie under (klipp ut från ett overtheadblad t ex). Risken är annars att håljet kan kortsluta lödöarna. U13 monteras med den platta sidan mot skärmväggens och böjs ner över U5 för att få plats på höjden. Samma gäller C124 (dessas monteras sist). På genomföringskondensatorerna alt. EMI-filtren C69-C76 löds flänsen mot jordremsan på kortet. Använd (fysiskt sett) små typer, klipp eventuellt flänsarna på dessa om de inte går att packa tätt nog.


Ytmonterade EMI-filter är oftast kortare än avståndet mellan hålen, och därför måste en bit komponentavklipp lödas genom varje hål till filtrets båda ändar. Den lata löder in filtret lite förskjutet i burken, och kan då löda i alla fall ena sidan direkt utan tråd. Kontrollera efteråt att inga kortslutningar finns till jord.

Mottagaren:

Vänd Q4 rätt (långa benet är drain, BF981). Titta på bilden hur en BF991 (istället för BF981) skall monteras. Linda L8 kring ett 4mm-borr. Skrapa/fila av lacken i ändama och efter c:a 1 varv (görs enklast medan spolen är kvar kring borret). Löd in spolen på kortet och löd därefter en bit komponentavklipp mellan kortet och uttaget. Ser spolen jämnn och snygg ut för ögat fungerar den oftast också bra för HF. Montera X1 på samma sätt som X2 ovan. Samma sak gäller genomföringskondensatorerna.

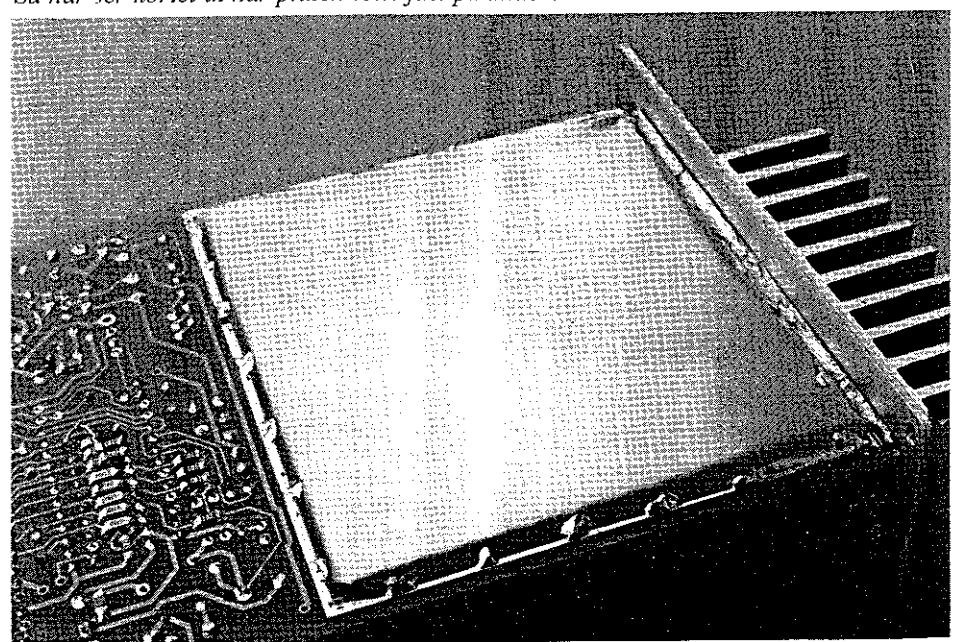Så här ser kortet ut när plåten lötts fast på undersidan Foto SM7NDX



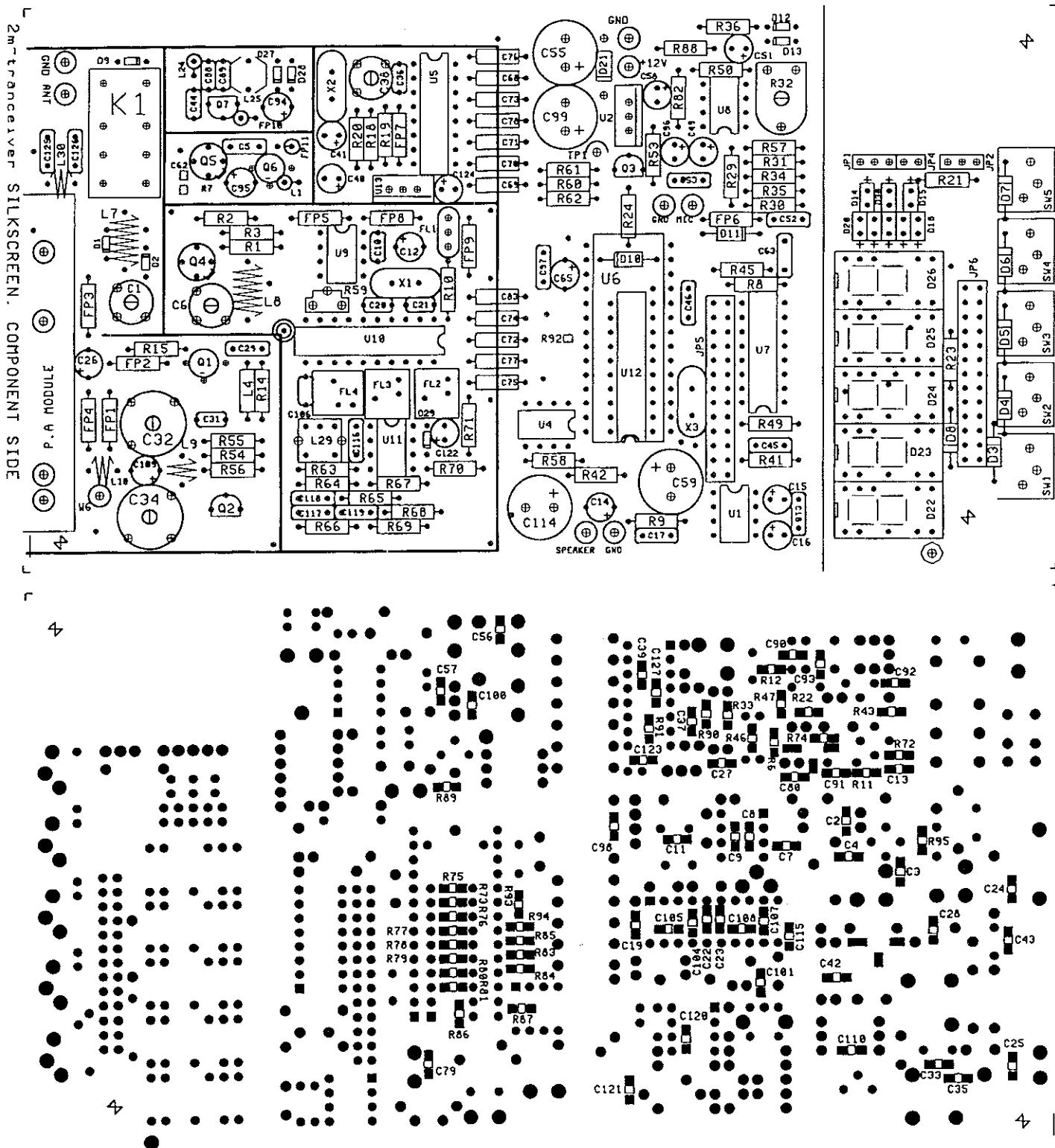**Sändaren:**

Linda L4, L9, L10 och L30 kring ett bör enligt ovan. Lämna någon millimeter luft under Q2. Denna skall också förses med kylfläns. Se till att flänsen och höljet på Q2 inte ligger mot jord, helst inte mot R56 heller! Q1 skulle egentligen varif BFR91 (gårur produktion om något år) och därför passar inte BFR520 direkt. Se ovan. Montera inte slutstegsmodulen ännu!

Relä, antennanslutning:

Linda L7 på samma sätt som L8. Dessa skall vara likadana. Prova kortet i lådani och gör eventuellt urtag för koaxialkontakten skruvar vid antennanslutningen i kortet. Enhåls-BNC rekommenderas. Anslutningen måste arrangeras så att kontakten mittstift inte kan "se" ut mellan skärmvägg och lock. Även om skärmväggarna inte är monterade ännu kan det vara bra att redan nu fundera på den praktiska lösningen.


Mönsterkortet finns att köpa färdigt. Eftersom det är dubbelsidigt/genopläterat är det inte helt lätt att göra själv. Bryt bort frontpanelsdelen från tranceiverkortet. Generellt gäller att alla ellyter skall vara av minsta typ - dvs inte högre spänning och yttermått än absolut nödvändigt. Tänk på att det inte någonsins är över 15V på kortet.

Komponenterna kan med fördel monteras modulvis (syntes, mottagaren o.s.v.). Börja där det är trångt t ex i syntesen. Använd inte socklar till kretsarna i radiodelen. Montera alla ytmonterade på undersidan sist av komponenterna.


Syntesen: Var nog med att vända Q5 rätt! Det långa benet är drain, jämför med kortet. Texten skall vara uppåt. Titta på bilden hur Q5 monteras om denna är av typen BF991. Löt redan nu in de två ytmonterade komponenterna på kortets komponentsida (facket med buffersteget).

Se till att X2 sitter någon halvmillimeter överkortet eller lägg lite plastfolie under (klipp ut från ett overheadblad t ex). Risken är annars att höljet kan kortsluta lödöarna. U13 monteras med den platta sidan mot skärmväggen och böjs ner över U5 för att få plats på höjden. Samma gäller C124 (dessa monteras sist). På genomföringskondensatorerna alt EMI-filten C69-C76 löds flänsen mot jordremsan på kortet. Använd (fysiskt sett) små typer klipp eventuellt flänsarna på dessa om de inte går att packa tätt nog.

BF991

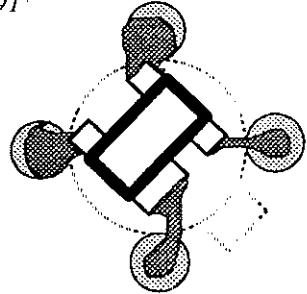

BFR520:

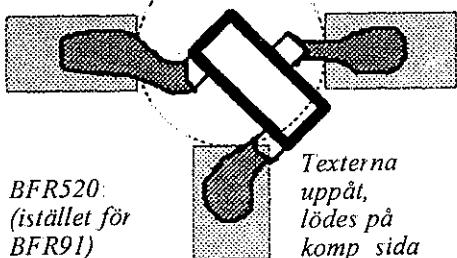**Logik- och LF-delen:**

Använd en sockel för U6. Denna skall vara av öppen typ eftersom U12 monteras (utan sockel) mellan dess bemeder. Samma sak gäller för X3 som för övriga kristaller se ovan.

Undersidan:

De många ytmonterade komponenterna kan monteras nu. De har lämnats till sist eftersom det kan vara lätt att sätta igen hål när vissa av dem monteras. Förfenn ena paden på kortet håll komponenten i läge med en pincett och fäst den. Löd därefter andra pad:en. Klipp alla komponenterna korta, framförallt under radioden efter som där skall monteras en skärmpåt. Eventuella modifieringar och uppdateringar av kortet kan också göras nu

Skärmväggarna:

Detta arbetet tar lite tid och kan vara lite av ett hantverk. Klipp ut remor, 15 mm breda, ur tunn (0,2-0,4 mm) lödbart plåt, t ex mässingplåt. Det brukar gå med en vanlig hushållssax. Dessa skall användas till skärmväggar som kortet har ganska gott om. Vik dessa till passande "läder" enligt placeringritningen kring komponenterna. Det är inte nödvändigt att loda väggen hela vägen men det bör samtidigt inte vara mer än max 20 mm mellan två lödpunkter. Observera att VCO:n och syntesen har interna skärmväggar som skall vara isolerade från jordplanet inne i burken (utom vid Q6). Ofta är det lättast att loda väggen "utifrån" kring ett område med komponenter. Risken är då också ganska liten att tenn flyter in och gör kortslutningar. Klipp uren btdär genomföringskondensatorerna sitter och löd dess överdel till plåtväggen. Se till att kylflänsen på Q2 inte ligger mot skärmväggen eftersom denna är signalbärande (+12V)!

Bakom slutstegsmodulen (utanpå kortets kortsida) skall en separatstående, högre plåt monteras som löds både på över- och undersidans jordplan. Denna skall täcka hela bakkanten, dvs även kapsla in antennkontakten i skärmburken. Provmontera modulen och gör hål eller klipp hack

i plåten passande modulens skruvhål och antennkontakten. Slutstegsmodulen kan nu monteras.

Klipp ut en passande plåtbit som täcker hela den skärmade ytan som ett lock över väggarna. Även modulen och antennkontakten skall kapslas in, vilket enklast görs med en separat "kåpa" även annan plåtbit i bakkanten, eftersom höjden här är c:a 25 mm. Försök utforma plåtbitarna så att dessa kan lidas samman i några punkter och där emellan inte bildar alltför stora springor (< 2-3 mm). Detta är mycket viktigt vid antennkontakten där en god skärmning är absolut nödvändig. Lägg skissen på plåtlocket och märk ut var alla trimpunkter finns med en vass kniv eller liknande. Borra ett hål på 3-4 mm i varje punkt så att kortet går att trimma med locket fastlöt. Borra även två hål över skärmväggskorsningarna vid FP5 och R7 så att locket, förutom i kanterna, även kan lidas fast här. Man kan också utföra trimningen först och sedan lida på locket. Oftast ändras inte inställningarna och trimhålen kan uteslutas om man vill.

Under radioden skall en skärmpåt lidas. Klipp ut en i passande storlek så att den når ut till jordplanets kantrunt om på lösidan. Vik ner kanterna så att plåten går att lida till jordplanet. För att få kortslutning mellan komponenten och plåten klipps ett tunt plaststycke som passar på plåtens insida (t ex overheadfilm) och fäst detta med lite papperslim. Tänk på att hela "paketet" måste vara så tunt att kortet går att skjuta in i spären i lådan utan att skärmpåten tar i botten! Löd in plåten med max c:a 10-15 mm mellan lödpunkterna

Interna anslutningar:

Används en specialpanel utan den 26-poliga kontakten måste antingen det riktiga kablagelet eller ett provisoriskt lidas ihop (kablagebeskrivning kommer i nästa del). Används den föreslagna panelen med 26-polig kontakt kan radion enkelt testas. Tag en bit 26-polig flatkabel, ca 5-7 cm, och kläm på de två honkontakterna på denna så att fronten kan förbindas med radiokortet. Löd in volympotentiometern, strömbrytaren och squelchpoten till stiftlistan på panelkortet. En volympot med påbyggd strömbrytare rekommenderas eftersom det är oft om plats på panelen. Koppla in en högtalare till W3/W4. Koppla in en mikrofon och PTT på lämpligt sätt (använd skärmad kabel för mikrofonsignalen; "MIC"/"GND" på kortet och panelkontakten). Om man har en mikrofon med UP/DWN-knappar kommer ett tips senare om hur denna signal ansluts parallellt med panelens knappar.

Lådan

Skjut in kortet i lådan och märk ut var antennkontakten skall sitta (helst enhåls-BNC). Förhopningsvis har du redan ett antennkontakthål i den bakre skärmväggen. Gör ett hål för kabelgenomföringen (matningsspänningen) och eventuellt ett för 3,5 mm högtalaruttag. Märk upp och borra för modulens fästhål i bakpanelen och i den utanpåliggande kylflänsen. Eventuellt kan hålen i flänsen gångas (M3) så att paketet modul-plåt-panel-fläns skruvas inifrån. Montera slutligen antennkontakten i panelen (utifrån) och löd denna till kortet. Jordstiftet vid antennutgången behöver inte anslutas om man gjort rätt eftersom plåten då kommer att klämmas innanför BNC-kontakten mutter. Frontkortet kan ligga löst så länge. Skruva fast modulen och löd därefter på skärmlocket. Om locket saknar trimhål löds det inuti ditän. Har man möjlighet att ha skruvar utifrån (det beror på kylflänsen) kan modulens mutter lidas på en liten rektangulär plåt som löds till kortets jordplan (skrapa lacken först). Då krävs inget mothåll och montering/demontering kommer att gå smidigt. Räkna med att kortet får plockas bort ett par gånger innan allt fungerar. Den rekommendera

menderade lådan med skruvade gavlar har den fördelen att gaveln (med kylfläns och kontakter) kan sitta kvar mot kort och modul medan resten av lådan är bortblockad. Bra vid test!

Borra några ljudhål i ett snyggt mönster i locket och montera högtalaren. Montera och anslut 3,5mm högtalaruttaget på bakpanelen. Träd några små ferritpärlor på dessas ledningar samt matningsspänningsskabeln. Likaså bör en liten keramisk kondensator på 0,1-10nF lidas på högtalaruttaget (mellan signal och hölje/ord). Fixera ferriterna på kablierna precis innanför bakpanelen (knyt kabeln eller limma).

Inköp lista

1000uF/16V kan vara svåra att hitta i storlek 10 x 21 mm. Det går ganska bra att gå ner ett steg till tex 470uF/16V på dessa kondensatorer om man vill.

Istället för genomföringskondensatorer kan med fördel ytmonterade EMI-filter användas (eventuellt med en liten bit komponentavklipp till hålet). Dessa ger bättre dämpning eftersom de, förutom kondensatoren, även har en induktans i serie med anslutningarna på båda sidor. Lämpliga är tex MuRatas NFM61R00T102 (1000 pF, 2-4: /st). Fördelen med dessa framför tex ELFA:s typer är strömtåligheten på flera ampere. Den föreslagna typen kan alltså ersätta alla genomföringskondensatorerna, även de med +12V. Det föreslagna filtret dämpar 145 MHz med c:a 40dB.

SFE10,7M kan ersättas av i princip alla filter i samma serie (SFE10,7MA...) Skillnaden är bandbredden, men i värst fall där ytterligare filter begränsar denna senare, är dämpningen vid -910 kHz (455 kHz x2, andra spegel-frekvensen) mest intressant. Snarlik -MJ är typen -MH medan den sämsta är -MA. Den är dock inte alls oanvändbar. Vill man öka dämpningen kan två filter kopplas efter varandra.

BF981 verkar i skrivande stund vara på väg att försvinna. Andra alternativ är BF980, BF900, BF960/61. Ett alternativ är BF991 som dock är ytmonterad. Titta på figuren över denna och vrid den något så att räben hamnar vid BF981:ans olika hål på kortet. Löd den på ovansidan, hålet är genompläterat (om du köpt ett färdigt kort). Löd G1/G2 direkt mot kortet och source/drain via en liten bit komponentavklipp på några mm.

Även vad gäller BFR91 är något på gång. Denna är ersatt av BFR520 i schemat, som dock är ytmonterad. BFW92 är också kompatibel i samma kåpa, men har lägre förstärkning och fungerar inte bra. Komponenterna i listan är anpassade efter BFR520.

NE605/NE615 är i princip ekvivalenta, liksom NE602/



Slutstegsmodul kan köpas från *Limmed Ham Center*, 0325 - 421 40 eller eventuellt via mig; SM7RIN. *BHIB* i Norrtälje (0176-18425), *Pryltronics* i Ulricehamn (0321-12686) är billiga på bl a folietrimrar. MuRatas keramiska filter distribueras i Sverige av *SCAPRO*, 08 - 26 25 10. *Comwall* i Rimforsa är billiga på mycket. *ELFA* har det mest till mest pris. *BEJOKEN* i Malmö har mycket till lägre pris än *ELFA*.

Köp inget dyrt i onöдан, men råder minsta tvekan om billigare komponenter är det bättre att köpa nya för några kronor än att ta något okänt från junkboxen.

En sats med professionellt mörnsterkort processor och filter finns tillgängligt. Slå en signal 036 - 30 25 05.

Efter nästa del skall radion för hopningsvis varit i luften!

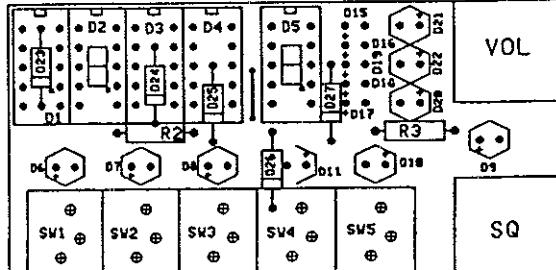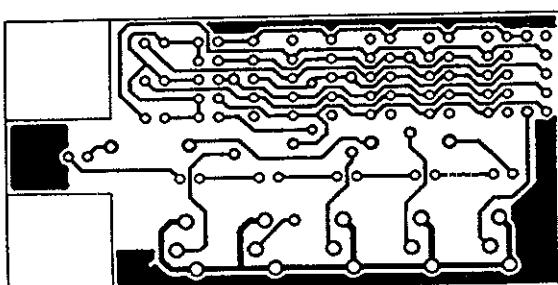Layout/Schema över alternativ, mindre frontpanel - mer information kommer i nästa nummer av QTC.



2m-transceiver - Komponentförteckning

Ant.	Komponent	Värde		
2	C1 C6	2-18pF 7,5 mm foliettrim (grön)	5 R10,R54 R60,R61,R62 4 R11,R72,R74,R91 1 R12 2 R14,R55 1 R30 9 R47,R73,R75,R76,R77, R78,R79 R80,R81 1 R18 3 R19,R36,R71 1 R21 4 R29 R57,R59 R67 1 R32 2 R43,R33 1 R34 1 R45 1 R46 1 R49 1 R50 3 R56,R82,R88 2 R42,R58 4 R15,R35,R65,R66 9 R83,R84,R85,R86,R87,R89, R92,R93,R94 1 R95 1 R90 5 SW1,SW2,SW3,SW4,SW5 11 W1,TP1,W2,W3,W4,W7 W8 W15,W16,W17 1 U1 2 U2,U13 1 U4 1 U5 1 U6 1 U7 1 U8 1 U9 1 U10 1 U11 1 U12 1 X1 2 X2,X3	470 Ohm 22k, ytmont 1206 1k, ytmont 1206 100 Ohm 2,2k 47 Ohm, ytmont 1206 680 Ohm 4,7k 3,3k 100k 470k 100k, ytmont 1206 33k 1,5 M 0 Ohm (eller bygel) 1k 1M 22 Ohm 2,2 Ohm 68k 10k, ytmont 1206 150 Ohm ytmont. 1206 2,2k ytmont 1206 TB-switch (35-655-04) Lödöra LM386LF-först 7806 6V-stab 93C46 E ² PROM MB1501 PLL-synteskrets ST6215/25, progr 74AC138 logikkrets TL072 OP-först NE612 osc/blandare NE605 RX-krets CA3240 OP-först 74AC245 logikkrets 10,245 MHz kristall 4,00 MHz kristall
13	C2,C3,C7,C13,C27,C42,C62 C80,C90,C92,C110,C115 C120	1nF, ytmont 1206		
17	C4,C8,C9,C11,C19,C22, C23,C24,C25,C28,C33,C37, C43,C91,C93 C101,C127	10nF, ytmont 1206		
3	C5,C10,C44	1,5pF ker, rm 5 mm		
5	C12,C14,C15,C16,C94	100uF/16V, rm 2,5 mm		
1	C95	47uF/16V, rm 2,5 mm		
3	C17 C46,C50	100nF plast, rm 5 mm		
1	C18	2,2nF plast, rm 5 mm		
3	C20,C118,C119	100pF ker, rm 5 mm		
2	C21,C29	47pF ker, rm 5mm		
4	C26 C41,C58,C109	10uF/50V, rm 2,5 mm		
4	C31,C88,C89,C106	10pF ker, rm 5 mm		
2	C32,C34	5-40pF 10mm folie- trimmer (vit/gul)		
1	C35	33pF, ytmont 1206		
1	C36	68pF ker, rm 5 mm		
1	C38	7-45pF 7,5 mm folie- trim (vitt)		
2	C39,C56,C57,C79,C100,C104 C105,C107,C108,C121,C123, C98	100nF, ytmont 1206		
1	C40	2,2uF/50V rm 2,5 mm		
2	C51,C65	1uF/50V rm 2,5 mm		
3	C49,C96,C122	4,7uF/50V, rm 2,5 mm		
2	C52,C97	33nF plast, rm 5 mm		
5	C55,C59,C99,C114,C124	1000uF/16V 10x21 ***)		
2	C63,C45	10nF plast, rm 5 mm		
12	C68,C69 C70 C71,C72,C73 C74,C75,C76,C77,C78,C83	470pF genomf., okrit ***) 220-2200 pF, alt EMI-filter		
2	C116,C117	220pF plast/ker, 5 mm		
2	C125,C126	15pF ker, rm 5mm		
14	D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8, D9,D10,D11,D12,D13,D29	1N4148 eller 1N914		
8	D14,D15 D16,D17,D18,D19, D20 D30	LED ***)		
1	D21	Zenerdiode 15V/1,3W		
5	D22,D23,D24,D25 D26	MAN3640/S321 ***)		
2	D27,D28	BB405 kap. diod		
1	FL1	SFE10.7MJ ***)		
3	FL2,FL3,FL4	CFU455E el. CFU455D		
11	FP1,FP2 FP3 FP4,FP5,FP6 FP7,FP8,FP9,FP10,FP11	Ferritpärla, material 4S2 t ex ELFA 58-777-25		
2	JP1,JP2	3-pol stiftlist 0,6x0,6 mm		
1	JP4	2-pol stiftlist 0,6x0,6 mm		
2	JP6,JP5	2x13-pol stiftlist 0,6x0,6		
1	K1	M4-12H, ELFA 37-043-68		
2	L1,L24	1uH, t ex ELFA 58-465-63		
2	L7,L8	4+1 v arv, D=4mm (tätlind)		
1	L9	4 varv, D=4mm (tätlind)		
2	L4,L10	2 varv D=6mm (tätlind.)		
1	L25	78nH, ELFA 58-650-27		
1	L29	mf-detektorspole 455kHz med kond. 180 pF **)		
1	L30	4 varv, D=3mm (tätlind)		
2	Q1,Q6	BFR520		
1	Q2	2N4427		
1	Q3	BC548		
2	Q4 Q5	BF981 (BF991) ***)		
1	Q7	BF245C		
5	R1,R8,R53.R63,R64	22k		
2	R2,R69	220 Ohm		
3	R3,R31,R68	47k		
2	R22,R6	470 Ohm, ytmont 1206		
1	R7	100 Ohm ytmont 1206		
5	R20,R23,R24,R70,R41 R9	10k 10 Ohm		

För komplett radio erfordras också:

1	Volympot	10k m. brytare
1	Squelchpot	1k
2	Rattart till ovanstående	
1	Låda för 100x160 (europakort), t ex Svebry 36-1620	
1	Kylfläns 50 x 50-70 mm (t ex ELFA 75-657-16)	
1	Kylfläns TO-5 (t ex ELFA 75-614-91)	
1	Slutstegsmodul M57715 eller likn.	
1	Mässingplåt 0,3-0,4 mm c:a 2 dm ²	
1	Sockel, 28-pin, till U6	
1	BNC, enhåls chassis (alt. PL-chassis)	
1	Högtalare 50x50 mm (mont i locket)	
1	3,5 mm högtalaruttag, chassis m. brytare	
2	Flatkabeldon 26-pol (t ex ELFA 43-646-42)	
7 cm	26-pol flatkabel till ovanstående	
1	Röd/svart tvåledare (minst 0,75 mm ²) m säkring 5A	
1	Mikrofon med tillhörande kontakter	
-	Lite skruv och kabel samt ett par små ferripärlor	

Anm.

rm = rastermått (benavstånd) Kontrollera att komponenten verkligen får plats på kortet (ellyter t ex) Trimkond värde är ungefärligt, istället för 2-18 pF kan t ex 4-22 pF användas o s v Alla spolar lindas av 0,6 mm lackad koppartråd.

**) T68BE243, vit. Många burkar passar, sitter en liten rörkondensator i botten och storleken stämmer är det troligt att den passar.

***) Se text för mer information (mont, ekv os v.)